

# **Preparation Report LAB3**

**ADVANCED CPU ARCHITECTURE AND HARDWARE  
ACCELERATORS LAB**

**361.1.4693**

Roy Kislev 206917064

Michael Grenader 208839845

## מבוא

במעבדה זו רצינו לבנות תכנון בסיסי של CPU מסוג multi-cycle המכיל יחידת בקרה Control Unit יחד עם Datapath, כך שידע להריץ מספר הוראות בסיסיות המצורפות בISA הבאה –

Instruction Format	Decimal value	OPC	Instruction	Explanation	N	Z	C
R-Type	0	0000	add ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb] + R[rc]$	*	*	*
	1	0001	sub ra,rb,rc	$R[ra] \leq R[rb] - R[rc]$	*	*	*
	2	0010	nop	$R[0] \leq R[0] + R[0]$	-	-	-
	3	0011	unused				
J-Type	4	0100	jmp offset_addr	$PC \leq PC + 1 + \text{offset\_addr}$	-	-	-
	5	0101	jc /jhs offset_addr	If(Cflag==1) $PC \leq PC + 1 + \text{offset\_addr}$	-	-	-
	6	0110	jnc /jlo offset_addr	If(Cflag==0) $PC \leq PC + 1 + \text{offset\_addr}$	-	-	-
	7	0111	unused				
I-Type	8	1000	mov ra,imm	$R[ra] \leq \text{imm}$	-	-	-
	9	1001	ld ra,imm(rb)	$R[ra] \leq M[\text{imm} + R[rb]]$	-	-	-
	10	1010	st ra,imm(rb)	$M[\text{imm} + R[rb]] \leq R[ra]$	-	-	-
	11	1011	done	Signals to TB that DTCM content is ready to be read	-	-	-

Note: \* The status flag bit is affected, - The status flag bit is not affected

המימוש של יחידת הבקרה התבצע באמצעות FSM מסוג Mealy כפי שנלמד בקורס המקביל ויחידת Datapath מתבצעת בצורה מקבילית כך שבהינתן קווי בקרה שיוצאים מיחידת הבקרה, היחידה תבצע את המתבקש בcycles הנוכחי של הפקודה.

להלן המערכת שנרצה לממש –

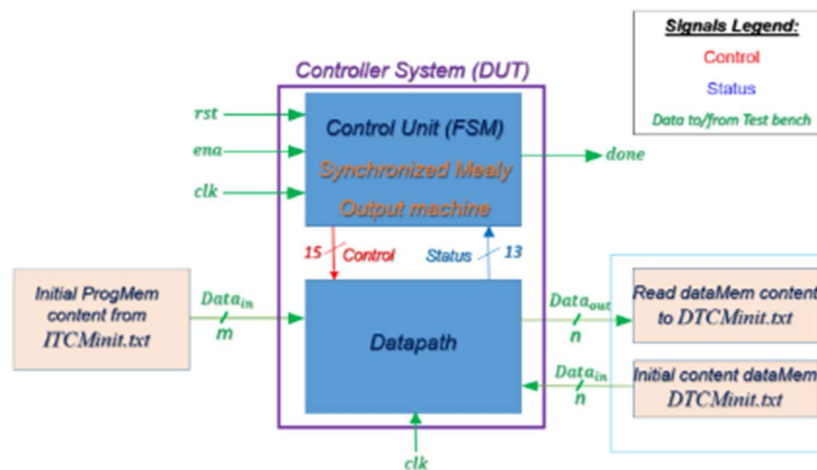


Figure 1: Overall DUT structure

המערכת שלנו תקבל 2 קבצי טקסט שישפיעו על פעילות הCPU יחד עם קווי בקרה שונים –


- ITCMinit.txt קובץ שיכיל את כל הInstructions של התוכנית אותה נרצה להריץ, כאשר הפקודות כתובות Hex. מאתחל את הProgram Memory
- DTCMinit.txt קובץ שיכיל את כל המידע שישב בתאי הזיכרון לפי הסדר – כלומר בתא 0 ישב הערך שיהיה בשורה הראשונה בקובץ וכך הלאה. מאתחל את הData Memory

• rst, clk, ena, done

בסיום הרצת התוכנית המערכת תוציא קובץ טקסט שמכיל את זיכרון DataMem של המערכת בסיום התוכנית יחד עם דגל done.

## Control Unit

דיאגרמת בלוק –

 


קווי הבקרה שהוא מוציא לעבר Datapath הם בצבע אדום, קווי הStatus שהDatapath שולח לControl Unit שהם שולחים איזו פקודה מתבצעת כעת לאחר פענוח הפקודה מהIR הם בצבע כחול וקווי הTB הם בצבע ירוק.
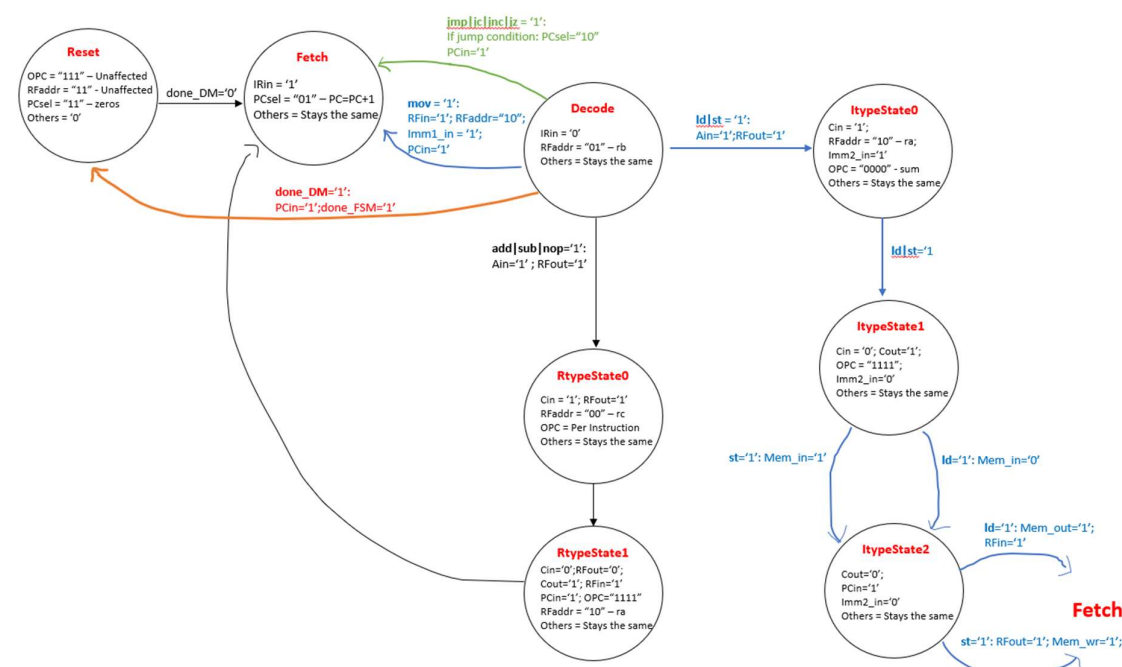
## תיאור המודול –

הControl Unit הוא החלק במערכת שניתן להקביל אותו למוח של המערכת, מטרתו היא לקבל את דגל הפקודה אותה נרצה לבצע שהיא נגזרת מיידית מהIR (רגיסטר ההוראה) ובהינתן הדגל הזה לעלות קווי בקרה מתאימים בהתאם לFSM המצורף בהמשך, כאשר קווי הבקרה האלו עוברים ליחידת Datapath [ראו Datapath Unit] ומכתיבים לה את אופן פעילותה.

כתוצאה מיחידות הBUS והISA המצורפת על יחידת הבקרה לבצע את ההוראות שלה בכמה מחזורים ברציפות המתוארות בFSM הבא –



הFSM מכיל מספר סוגי פקודות בין היתר כתוצאה מהסוגים השונים של ההוראות המצורפות הISA (הוראות מסוג Rtype, Jtype, Itype). לשם כך חילקנו את הFSM הן למחזורים שקוראים אצל כולם, Fetch, Decode ולמחזורים שמתפלגים כתלות בסוג הפקודה שמגיעה –

**Fetch** – חישוב כתובת הפקודה הבאה לביצוע, וקריאת הפקודה הבאה לביצוע מהזיכרון.

**Decode** – פיענוח הפקודה בDatapath ושליחתה ליחידת הבקרה שהתאם לכך יודעת איזו הוראה לבצע וכך את איזה דגלים לעלות. כמו כן, הבאת ערכי הרגיסטרים בהם הפקודה משתמשת בחלק מהפקודות.

**Rtype** – פקודות המכילות את המבנה הבא  $OPC|R_a|R_b|R_c$ .

**Jtype** – פקודות המכילות את המבנה הבא  $OPC|0000000|offset$ .

**Itype** – פקודות המכילות את המבנה הבא  $OPC|R_a|imm$  או  $OPC|R_a|R_b|imm$ .

דיאגרמת בלוק –



**Figure 2: Datapath structure**

## תיאור המודול –

Datapath Unit הוא החלק במערכת שניתן להקביל אותו לשרירים של המערכת, מטרתו היא לקבל את הפקודה אותה נרצה לבצע מה ProgMem וממנה לחלץ באמצעות decoder את דגל הסטטוס של הפקודה אותה נרצה לבצע ולהעבירה ליחידת הבקרה. כמו כן, מטרתה העיקרית של יחידה זו היא בהינתן קווי הבקרה לבצע את המודולים הסינכרוניים והא-סינכרוניים שיביאו לפעילות הפקודה הנדרשת.

נראה דוגמה של אחת הפקודות, נניח נרצה לבצע את הפקודה הבאה : 9202. כאשר נקרא את הנתון הנ"ל אל ProgMem, נקבל את הקידוד הבא בבינארי :

1001001000000010

ומכאן נוכל לחלץ את הפורמט של ההוראה הדרושה :

$$ld\ r2, imm(r0): R[r2] \leq M[2 + R[r0]]$$

בשלב ה-fetch נרצה להביא את הפקודה הדרושה אל תוך רגיסטר ההוראה, IR. מכאן גם יעלה דגל הסטטוס המתאים של איזו פקודה נרצה לבצע, במקרה כאן '1'.ld=

בשלב ה-decode, נרצה להוציא לבאס את ערך רגיסטר rb שבמקרה שלנו יהיה 0 (r0 מאותחל להיות 0 בהתחלה ונשים לב כי לפי הקוד של RF, רק רגיסטר 0 מאופס בהתחלה, כלומר לא ניתן יהיה לקרוא נתון מרגיסטר אחר שהוא לא 0 בתוכנית לפני שכתבנו אליו משהו), לכן נעלה את "01" RFaddr= ו-'1' RFout= כדי להוציא את הכתובת המתאימה לRF ואז להוציא את הערך של R[rb] לבאס. כדי לחסוך מחזורי שעון, בשלב זה גם נבצע '1' Ain= כדי שבמחזור הבא A יקבל את הערך שבבאס. (REG-A קורה בעליית שעון ומתעדכן בסוף ה-process)

בשלב ItypeState0, נרצה לבצע את החיבור של A עם ערך Imm כדי למצוא את הכתובת שנרצה לקרוא מזיכרון ה-Data. נוציא לשם כך את Imm2 לבאס עם '1' Imm2\_in=, ונתן לALU פקודת חיבור עם "0000" OPC=, ובשלב זה תוצאת החיבור תהיה Imm+R[rb]. נרצה שבמחזור הבא מוצא REG-C יחזיק את תוצאת החיבור, לכן נתן לו '1' Cin=. בנוסף גם נשנה את כתובת הרגיסטר של RF שנרצה לכתוב אליו ל-ra כלומר "10" RFaddr=.

בשלב ItypeState1, נרצה להוציא את תוצאת החיבור לכתובת שנרצה לקרוא ממנה בDataMem, לכן נוציא את התוצאה (מוצא REG-C) לבאס עם '1' Cout= (לא לשכוח לוודא ש-Imm2\_in=0 כדי שלא תהיה התנגשות בבאס)

בשלב ItypeState2, נרצה להוציא את הערך בזיכרון בכתובת שחישבנו (Imm+R[rb]), לכן נוציא את המידע החוצה לבאס עם '1' Mem\_out= (לא לשכוח '0' Cout= כדי למנוע התנגשות), נרצה לכתוב לרגיסטר R[ra], לכן נתן אפשרות כתיבה עם '1' RFin= ונוודא ש-"10" RFaddr= כדי לכתוב ל-ra. נקדם את PC עם '1' PCin= ונחזור לשלב ה-Fetch


## תוצאות סימולציה

נחלק את תוצאות הסימולציה לשלושה:

- סימולציה עבור ה-Control Unit
- סימולציה עבור ה-Datapath Unit
- סימולציה עבור המערכת כולה
 
### סימולציה עבור ה-Control Unit


במהלך סימולציה זו נעלה דגלים של פקודות שונות שה-Datapath אמור להעביר ל-Control Unit לאחר ביצוע decode ואז נבדוק שקווי הבקרה שעולים בכל אחד מהמחזורים הם קווי הבקרה שאנחנו מצפים שיהיו. עבור כל פקודה, נעלה את הדגל לאורך כמות ה-cycles שלוקח לה. להלן תוצאת כל הסימולציה כך שסדר הפקודות שארכו הן  $add \rightarrow nop \rightarrow jnc \rightarrow jc \rightarrow jmp \rightarrow sub \rightarrow mov \rightarrow ld \rightarrow done\_DM$ .



כעת נסקור את כל הפקודות בנפרד ונוודא שהדגלים שעולים הם אכן כמצופה לפי ה-FSM המצורף.
 
### פקודת add –

בפקודת add נצפה שנהיה במצבי ה-FSM הבאים  $fetch \rightarrow decode \rightarrow Rtype\_0 \rightarrow Rtype\_1$ . להלן סימולציית הגלים –




ניתן לראות שפקודת add מכילה 4 cycles כאשר ב-cycle הראשון  $IRin$  עולה כתוצאה מהגדרת ה-fetch במהלכה נרצה להכניס ל- $IR$  את ערך הפקודה לביצוע ולאחר מכן מתחיל שלב ה-decode במהלכו נרצה להחזיר את הדגל המתאים אבל נרצה לנצל את ה-BUS גם ב-cycle הזה לכן נשים רגיסטר על ה-BUS כדי שיכנס לרגיסטר A כחלק מהגדרת פעולת add. לאחר מכן, נשים על ה-BUS את הרגיסטר השני כדי שיכנס

לכניסת B של הALU ויתבצע החישוב "0000"=OPC שמסמן חישוב. כמו כן במחזור זה נרצה שיעלה דגל Cin כדי שתוצאת החישוב תכנס לרגיסטר C ובמחזור הבא והאחרון נרצה להוציא את תוצאת החישוב שמוחזקת בC לתוך הBUS כדי שיכנס לרגיסטר דרך הRF ולכן נעלה את דגל Cout.
 
### פקודת mov


בפקודת mov נצפה שנהיה במצבי הFSM הבאים  $\text{fetch} \rightarrow \text{decode}$ . להלן סימולציית הגלים –



ניתן לראות שפקודת mov מכילה 2 cycles כאשר בcycle הראשון  $IRin$  עולה כתוצאה מהגדרת fetch במהלכה נרצה להכניס לR את ערך הפקודה לביצוע ולאחר מכין מתחיל שלב הdecode במהלכו נרצה להחזיר את הדגל המתאים אבל נרצה לנצל את הBUS כך שנוכל כבר בשלב זה לבדוק שאם דגל הפקודה שעלה הוא mov אז נעביר את הערך מהמספר שנכנס דרך Immediate לעבר הRF ולכן בcycle הזה לכן נשים נעלה את Imm\_1 כדי להכניס את המספר שנכנס לImmediate לBUS וכמו כן נעלה את RFin על מנת להכניס להכניס את המידע מהBUS לעבר הרגיסטר המתאים ששמנו בRFaddr.
 
### פקודת ld

בפקודת ld נצפה שנהיה במצבי הFSM הבאים  $\text{fetch} \rightarrow \text{decode} \rightarrow \text{Itype}_0 \rightarrow \text{Itype}_1 \rightarrow \text{Itype}_2$ . להלן סימולציית הגלים –





פקודה זו מבצעת  $ld\ ra, imm(rb): R[ra] \leq M[imm + R[rb]]$ . בשלב ה-fetch נרצה להביא את הפקודה הדרושה אל תוך רגיסטר ההוראה, IR. מכאן גם יעלה דגל הסטטוס המתאים של איזו פקודה נרצה לבצע, במקרה כאן '1'.ld=

בשלב ה-decode, נרצה להוציא לבאס את ערך רגיסטר rb שבמקרה שלנו יהיה 0 (r0 מאותחל להיות 0 בהתחלה ונשים לב כי לפי הקוד של RF, רק רגיסטר 0 מאופס בהתחלה, כלומר לא ניתן יהיה לקרוא נתון מרגיסטר אחר שהוא לא 0 בתוכנית לפני שכתבנו אליו משהו), לכן נעלה את "01" RFaddr= ו-'1' RFout= כדי להוציא את הכתובת המתאימה ל'RF ואז להוציא את הערך של R[rb] לבאס. כדי לחסוך מחזורי שעון, בשלב זה גם נבצע '1' Ain= כדי שבמחזור הבא A יקבל את הערך שבבאס. (REG-A קורה בעליית שעון ומתעדכן בסוף ה-process)

בשלב ItypeState0, נרצה לבצע את החיבור של A עם ערך Imm כדי למצוא את הכתובת שנרצה לקרוא מזיכרון Datan. נוציא לשם כך את Imm2 לבאס עם '1' Imm2\_in=, ונתן ל'ALU פקודת חיבור עם "0000" OPC=, ובשלב זה תוצאת החיבור תהיה Imm+R[rb]. נרצה שבמחזור הבא מוצא REG-C יחזיק את תוצאת החיבור, לכן נתן לו '1' Cin=. בנוסף גם נשנה את כתובת הרגיסטר של RF שנרצה לכתוב אליו ל'ra כלומר "10" RFaddr=.

בשלב ItypeState1, נרצה להוציא את תוצאת החיבור לכתובת שנרצה לקרוא ממנה ב'DataMem, לכן נוציא את התוצאה (מוצא REG-C) לבאס עם '1' Cout= (לא לשכוח לוודא ש-'0' Imm2\_in= כדי שלא תהיה התנגשות בבאס)

בשלב ItypeState2, נרצה להוציא את הערך בזיכרון בכתובת שחישבנו (Imm+R[rb]), לכן נוציא את המידע החוצה לבאס עם '1' Mem\_out= (לא לשכוח ש-'0' Cout= כדי למנוע התנגשות), נרצה לכתוב לרגיסטר R[ra], לכן נתן אפשרות כתיבה עם '1' RFin= ונוודא ש-'10" RFaddr= כדי לכתוב ל-'ra. נקדם את PC עם '1' PCin= ונחזור לשלב ה-Fetch.

## סימולציה עבור ה-Datapath Unit


עבור הסימולציה הנ"ל, השתמשנו בreport בdataPath עצמו כדי להדפיס את הסיגנלים וקווי הבקרה המתאימים כדי לדבג בצורה יעילה יותר, כך שנוכל לראות גם את ערכי הסיגנלים וגם את הזיכרונות – הן את DataMem והן את RegFile. בסימולציה זו נעלה את הדגלים המתאימים לפי הFSM של קווי הבקרה שאמורים להיכנס לדאטאפאט ונבדוק האם התקבלו ערכים תקינים כפי שהיינו מצפים מהפעולה לבצע.

בTB זה נבצע את הפעולות הבאות

$Load\ r2 \leftarrow M[2 + r0], Load\ r4 \leftarrow M[4 + r0], Load\ r9 \leftarrow M[9 + r0], Load\ r13 \leftarrow M[13 + r0], Mov\ r1 \leftarrow 1$

$Add\ r2 \leftarrow r2 + r13, Add\ r3 \leftarrow r4 + r9, Sub\ r6 \leftarrow r2 - r3, Add\ r6 \leftarrow r1 + r0, Store\ M[15 + 0] \leftarrow r6$

להלן הדגלים שעלו בתוכנית זו –

 

ניתן לראות שאכן הדגלים התבצעו כראוי, כך שפעולת הdecoder התבצע כמצופה. כעת נראה שהתהליכים שהתבצעו בפעולות הם כמצופה.

עבור פקודת  $Ld\ r2 \leftarrow M[2 + r0]$  שמתבצעת ב5 cycles מתקיים. הcyclet הראשון שבמהלכו מתבצע fetch –

```
# *****
# IROP = 1001
# neg = 0
# Write Data to RF = 0000000000000000
# Read Data from RF = 0000000000000000
# RWAddrRF = 0000
# dataBus = 0000000000000000
# WrAddrDataMem = UUUUUU
# dataInDataMem = 0000000000000000
# ***** Status *****
# Mem_wr = 0
# Cout = 0
# Cin = 0
# OPC = 1111
# Ain = 1
# RFin = 0
# RFout = 1
# RFaddr = 01
# IRin = 0
# PCin = 0
# PCsel = 01
```

ניתן לראות שהתקבלה במחזור fetch מספר הפקודה של load. כעת במחזור של decoder נרצה להתחיל את פעולת החיבור בALU על מנת למצוא את הכתובת המתאימה של תא הזיכרון, כלומר במקרה שלנו את  $2 + r0$ . לשם כך, נכניס כבר בשלב הdecoder (כי אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בload) את הערך של הרגיסטר  $r0$  לרגיסטר A –

```
# ***** Status *****
# Mem_wr = 0
# Cout = 0
# Cin = 0
# OPC = 1111
# Ain = 1
# RFin = 0
# RFout = 1
# RFaddr = 01
# IRin = 0
# PCin = 0
# PCsel = 01
```

ניתן לראות כי  $Ain$  וגם  $RfOut$  למעלה, כמצופה. כעת במצב  $Itype\_0$  נתחיל בחישוב הכתובת של הזיכרון ולכן נרצה לחבר את רגיסטר  $A$  יחד עם הערך של  $Immediate$  –

```
# ***** Status *****
# Mem_wr = 0
# Cout = 0
# Cin = 1
# OPC = 0000
# Ain = 0
# RFin = 0
# RfOut = 0
# RFaddr = 10
# IRin = 0
# PCin = 0
# PCsel = 01
# Imml_in = 0
# Imm_in = 1
# Mem_in = 0
# Mem_out = 0
# Time: 1950 ns Iteration: 1
# ** Note: *****Datapath Dek
# time = 2050000 ps
# Immediate = 0000000000000010
# A = 0000000000000000
# B = 0000000000000011
# C = 0000000000000010
```

ניתן לראות בירוק שהערך של  $B$  הוא כערך  $Immediate$  כמצופה ובצהוב ניתן לראות שהחישוב התבצע כמו שצריך ונשמר ברגיסטר  $C$  כתוצאה מהדגל  $Cin$ . כמו כן, ניתן לראות ש $OPC=0000$ , כלומר על מצב חיבור.

כעת במצב הבא  $Itype\_1$ , נרצה לקחת את מוצא רגיסטר  $C$  ולהכניס אותו בתור הכתובת ממנה נרצה לקרוא בזיכרון, כלומר לרגיסטר של קריאת הכתובת מה  $DataMem$ .

במצב הבא  $Itype\_2$  והאחרון, נרצה להוציא את המידע מהזיכרון מהתא בערך שמצאנו ב  $ALU$  ולשים אותו בתוך הרגיסטר –

```
# ***** Status *****
# IROP = 1001
# neg = 0
# Write Data to RF = 0000000000000010
# Read Data from RF = UUUUUUUUUUUUUUUU
# RWAddrRF = 0010
# dataBus = 0000000000000010
# WrAddrDataMem = 000010
# dataInDataMem = 0000000000000010
# ***** Status *****
# Mem_wr = 0
# Cout = 0
# Cin = 0
# OPC = 1111
# Ain = 0
# RFin = 1
# RfOut = 0
# RFaddr = 10
# IRin = 0
# PCin = 1
# PCsel = 01
```

ניתן לראות שהערך שעל  $BUS$  הוא הערך שנמצא בתא מספר 2 (הערך שמצאנו במוצא חישוב ה  $ALU$ ) הוא 2 והוא אכן נמצא על  $BUS$ . כמו כן, ערך זה הולך להיכנס ל  $Rf$  ברגיסטר המתאים כפי שניתן לראות בצהוב. כמו כן, ניתן לראות שאכן רגיסטר מספר 2 התעדכן להכיל את הערך 2 –

```
# ** Note: ***** Register File Content *****
# R[0] = 0000
# R[1] = XXXX
# R[2] = XXXX
# R[3] = XXXX
# R[4] = XXXX
# R[5] = XXXX
# R[6] = XXXX
# R[7] = XXXX
# R[8] = XXXX
# R[9] = XXXX
# R[10] = XXXX
# R[11] = XXXX
# R[12] = XXXX
# R[13] = XXXX
# R[14] = XXXX
# R[15] = XXXX
# ***** UPDATED *****
# R[0010] = 0002
# *****
```

כעת התהליך התבצע עבור מספר רגיסטרים, ניתן לראות פה לאחר כל פקודות *load* שזה תוכן *Register File* –

```
# ** Note: ***** Register File Content **
# R[0] = 0000
# R[1] = XXXX
# R[2] = 0002
# R[3] = XXXX
# R[4] = 0004
# R[5] = XXXX
# R[6] = XXXX
# R[7] = XXXX
# R[8] = XXXX
# R[9] = 0009
# R[10] = XXXX
# R[11] = XXXX
# R[12] = XXXX
# R[13] = XXXX
# R[14] = XXXX
# R[15] = XXXX
# ***** UPDATED *****
# R[1101] = 0000
# *****
```

ניתן להמשיך ולעבור על כל הפקודות ב*TB* ולראות שאכן ה*datapath* מתבצע כמצופה. נראה בקובץ זה רק את תוכן ה*RegFile* על מנת לוודא תקינות ולא גם את התהליך של המחזורים הקודמים לו, אך וידאנו בעצמנו שאכן כל הערכים הם כמצופה. לאחר פקודת *mov* –

```
# ** Note: ***** Register File Content
# R[0] = 0000
# R[1] = XXXX
# R[2] = 0002
# R[3] = XXXX
# R[4] = 0004
# R[5] = XXXX
# R[6] = XXXX
# R[7] = XXXX
# R[8] = XXXX
# R[9] = 0009
# R[10] = XXXX
# R[11] = XXXX
# R[12] = XXXX
# R[13] = 000D
# R[14] = XXXX
# R[15] = XXXX
# ***** UPDATED *****
# R[0001] = 0001
# *****
```

לאחר פקודת  $add\ r2 \leftarrow r2 + r13$  נצפה שיהיה  $0xF$ ,  $r2 \leftarrow 2 + 13 = 15$ , ואכן –

```
** Note: ***** Register File Content
R[0] = 0000
R[1] = 0001
R[2] = 000F
R[3] = XXXX
R[4] = 0004
R[5] = XXXX
R[6] = XXXX
R[7] = XXXX
R[8] = XXXX
R[9] = 0009
R[10] = XXXX
R[11] = XXXX
R[12] = XXXX
R[13] = 000D
R[14] = XXXX
R[15] = XXXX
***** UPDATED *****
R[0010] = 000F
*****
```

לאחר פקודת  $add\ r3 \leftarrow r4 + r9$  נצפה שיהיה  $0xD$ ,  $r3 \leftarrow 4 + 9 = 13$ , ואכן –

```
** Note: ***** Register File Content
R[0] = 0000
R[1] = 0001
R[2] = 000F
R[3] = XXXX
R[4] = 0004
R[5] = XXXX
R[6] = XXXX
R[7] = XXXX
R[8] = XXXX
R[9] = 0009
R[10] = XXXX
R[11] = XXXX
R[12] = XXXX
R[13] = 000D
R[14] = XXXX
R[15] = XXXX
***** UPDATED *****
R[0011] = 000D
*****
```

לאחר פקודת  $sub\ r6 \leftarrow r2 - r3$  נצפה שיהיה  $2 = 15 - 13$ , ואכן –

```
** Note: ***** Register File Content
R[0] = 0000
R[1] = 0001
R[2] = 000F
R[3] = 000D
R[4] = 0004
R[5] = XXXX
R[6] = XXXX
R[7] = XXXX
R[8] = XXXX
R[9] = 0009
R[10] = XXXX
R[11] = XXXX
R[12] = XXXX
R[13] = 000D
R[14] = XXXX
R[15] = XXXX
***** UPDATED *****
R[0110] = 0002
*****
```

לאחר פקודת  $add\ r6 \leftarrow r1 + r0$  נצפה שיהיה  $1 = 1 + 0$ , ואכן –

```
** Note: ***** Register File Content
R[0] = 0000
R[1] = 0001
R[2] = 000F
R[3] = 000D
R[4] = 0004
R[5] = XXXX
R[6] = 0002
R[7] = XXXX
R[8] = XXXX
R[9] = 0009
R[10] = XXXX
R[11] = XXXX
R[12] = XXXX
R[13] = 000D
R[14] = XXXX
R[15] = XXXX
***** UPDATED *****
R[0110] = 0001
*****
```

לאחר פקודת  $store\ M[15 + 0] \leftarrow r6$  נצפה שיהיה  $1$ , ואכן –

```
** Note: ***** Data Memory Content
0 = 0000
1 = 0001
2 = 0002
3 = 0003
4 = 0004
5 = 0005
6 = 0006
7 = 0007
8 = 0008
9 = 0009
10 = 000A
11 = 000B
12 = 000C
13 = 000D
14 = 0000
***** UPDATED *****
0E = 0001
*****
```

ניתן לראות שאכן כל הפקודות ביצעו את התוכנית כפי שציפינו. כמו כן, בדקנו בצורה הזו את כל פקודות ה-ISA וכולן מתבצעות כנדרש.

### סימולציה עבור המערכת כולה

בסימולציה זו נרצה לאתחל את קבצי הtxt המתאימים, כלומר את קובץ Instruction וקובץ אתחול הDataMem. לאחר אתחול זה, נוכל להריץ סט פקודות בהתאם לקובץ הפקודות שהכנסו שמותאמות לISA שהכנסנו ולבדוק האם הפקודות מתבצעות כראוי. אופן הבדיקה האם הבדיקות התבצעו כראוי הוא הן על ידי מבט על ההדפסות שמתבצעות במהלך התוכנית והן על ידי בדיקת קובץ הtxt של הDataMem במוצא התוכנית.

נאתחל את קבצי הtxt בהתאם לתוכנית שהוצעה לנו בדף המשימה –

ITCMinit	DTCMinit
File Edit View	File Edit View
9202	0000
9404	0001
9909	0002
9D0D	0003
8101	0004
022D	0005
0349	0006
1623	0007
5002	0008
0610	0009
4001	000A
0600	000B
A60E	000C
B000	000D
2000	0000
4FFE	

נזכור כי המשיה אמורה לבצע את הפסאודו קוד הבא –

```
int arr[14]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}
int res=0;

void main() {

    R[3] = arr[2]+arr[13];
    R[2] = arr[4]+arr[9];

    if(R[2] >= R[3])
        res=0;
    else
        res=1;

    loop_forever;

}
```

כאשר ערך  $res = 1$  והוא הערך שנצרב לזיכרון בעזרת פקודת store לתא מספר  $0xE$ , כתוצאה מפקודת  $st M[E + r0] = r6$  A60E שמבצעת

ניתן לראות שאכן בתא מספר 0xE התקבל הערך 1 שהגיע מהרגיסטר r6 –

ITCMinit			DTCMinit			DTCMcontent		
File	Edit	View	File	Edit	View	File	Edit	View
9202			0000			0000		
9404			0001			0001		
9909			0002			000F		
9D0D			0003			000D		
8101			0004			0004		
022D			0005			0005		
0349			0006			0000		
1623			0007			0007		
5002			0008			0008		
0610			0009			0009		
4001			000A			000A		
0600			000B			000B		
A60E			000C			000C		
B000			000D			000D		
2000			0000			0001		
4FFE								