

**ADVANCED CPU ARCHITECTURE AND HARDWARE
ACCELERATORS LAB**

**FINAL PROJECT
MIPS BASED MCU ARCHITECTURE**

361.1.4693

2023 SEM B

Michael Grenader 208839845

Roy Kislev 206917064


תוכן עניינים

3	המערכת
5	MIPS
6	Instruction Fetch
6	Instruction Decode
7	Execute
7	Data Memory
7	Write Back
8	Basic Timer
9	Interrupt Controller
10	UART
12	GPIO
13	נתיב קריטי
15	ניתוח תוצאות
15	ניתוח גלים ב־Model SIM
16	ניתוח גלים ב־Signal Tap

המערכת


בפרויקט זה נרצה לבנות MCU שמכיל מעבד MIPS מסוג Pipeline בעל 5 דרגות – IF, ID, EX, MEM, WB – התומך בטיפול וזיהוי בעיות באמצעות רכיב Hazard detection. יחד עם המעבד נרצה להוסיף פריפריות חומרה נוספות שיעבדו בשיתוף פעולה בניהם בהתאם לצורך. התקשורת בין רכיבי החומרה השונים תהיה באמצעות 3 קווי BUS שיעבירו מידע רלוונטי בין הצרכים לצרכנים.

להלן שרטוט המערכת בדיאגרמת בלוקים –

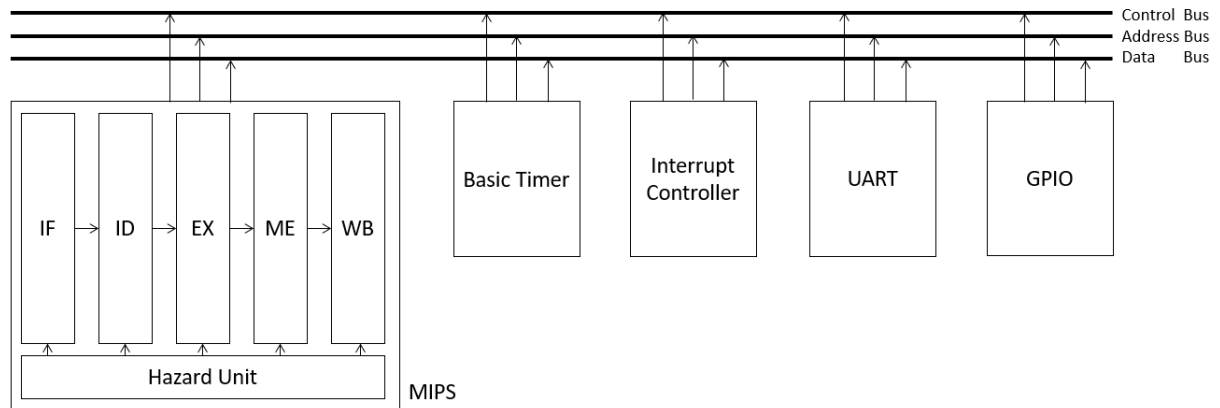

איור 1 שרטוט מערכת ה-MCU

להלן דיאגרמת ה-RTL כללית במודול זה –

 

איור 2 ה-RTL של ה-MCU

להלן השימוש בקומבינטוריקה הלוגית במודול זה –

Analysis & Synthesis Resource Usage Summary		
<<Filter>>		
	Resource	Usage
1	Estimate of Logic utilization (ALMs needed)	1860
2		
3	Combinational ALUT usage for logic	2234
1	-- 7 input functions	9
2	-- 6 input functions	1242
3	-- 5 input functions	365
4	-- 4 input functions	189
5	-- <=3 input functions	429
4		
5	Dedicated logic registers	1715
6		
7	I/O pins	67
8	Total MLAB memory bits	0
9	Total block memory bits	65536
10		
11	Total DSP Blocks	2
12		
13	Maximum fan-out node	clock~input
14	Maximum fan-out	1741
15	Total fan-out	18593
16	Average fan-out	4.48

Analysis & Synthesis Summary	
<<Filter>>	
Analysis & Synthesis Status	Successful - Mon Aug 7 19:15:15 2023
Quartus Prime Version	21.1.0 Build 842 10/21/2021 SJ Lite Edition
Revision Name	FinalProjetCPU
Top-level Entity Name	MCU
Family	Cyclone V
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	1715
Total pins	67
Total virtual pins	0
Total block memory bits	65,536
Total DSP Blocks	2
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0


להלן השימוש בקומבינטוריקה הלוגית עבור כל יתר המודולים המצורפים במהלך הדוח –

Analysis & Synthesis Resource Utilization by Entity							
<<Filter>>							
	Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	Block Memory Bits	DSP Blocks	Pins	Virtual Pins
1	MCU	2234 (91)	1715 (71)	65536	2	67	0
1	BTIMER:Basic_Timer	75 (75)	101 (101)	0	0	0	0
2	GPIO:IO_interface	69 (0)	56 (0)	0	0	0	0
3	INTERRUPT:Intr_Controller	113 (113)	15 (15)	0	0	0	0
4	MIPS:CPU	1686 (235)	1337 (337)	65536	2	0	0
5	OptAddrDecoder:OAD	8 (8)	0 (0)	0	0	0	0
6	USART:UsartSupport	192 (36)	135 (26)	0	0	0	0

איור 3 שימוש בלוגיקה בכל המערכת


MIPS

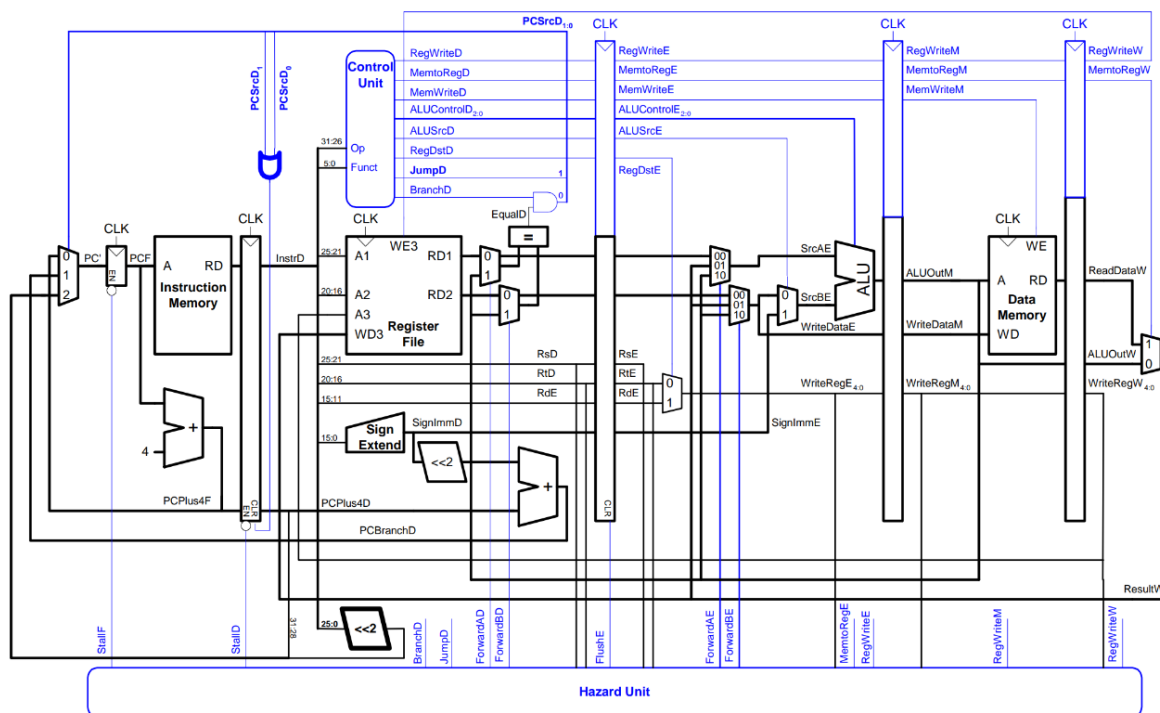רכיב זה הוא CPU של MCU, כאשר הוא מסוג Pipeline בעל 5 דרגות והוא עובד כמובן לפי וון נוימן לכן יש לו זיכרון של ההוראות וזיכרון של המידע. כמו כן, הוא יודע לבצע forwarding בין השלבים השונים על מנת לחסוך במחזורי שעון. המעבד יודע לתמוך בהוראות המצורפות לתרגיל כך שהוא יודע לבצע את כל התוכניות שמשתמשות אך ורק בהוראות אלו. להלן שרטוט המעבד –




איור 4 שרטוט מעבד הCPU

להלן דיאגרמת הRTL כללית במודול זה –

 

איור 5 הRTL של הCPU

 

איור 6 הכניסות והיציאות של הCPU

Instruction Fetch

בשלב זה נרצה להביא את הפקודה בכתובת הPC מהזיכרון של ההוראות. כמו כן, בחלק זה ישב הטיפול בPC הנבחר, מפני שבארכיטקטורה המצורפת קיימים תמיד מספר אופציות לשינוי הPC –

- נרצה להכניס לPC ערך של כתובת אליה נרצה לבצע jump
- נרצה להכניס לPC ערך של כתובת אליה נרצה לבצע branch
- $PC \leftarrow PC + 4$ כאשר נרצה לקדם את הפקודה הבאה

Instruction Decode

בשלב זה נרצה לקחת את הפקודה שהוראה משלב fetch ובעצם לפרק אותה לפי הסוג של הפקודה באופן הבא –

Type	-31-	format (bits)					-0-
R	opcode (6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)	
I	opcode (6)	rs (5)	rt (5)	immediate (16)			
J	opcode (6)	address (26)					

איור 7 קידוד הפקודות

כך נכניס את כתובת הרגיסטרים המתאימים לRF שנמצא בשלב decode ואך נוכל להוציא את תוכן הרגיסטרים המתאימים.

כמו כן, בשלב זה נבצע את חישוב הbranch והjump אם אחד מהם מתקיים, מפני שבשלב זה כבר נוכל לדעת הן אם התבצע jump (לפי מבנה הפקודה) או branch לאחר השוואת תוכן הרגיסטרים בהנחה ומעודכן (נדאג לזה ב Hazard unit).

כמו כן, בשלב זה יושבת גם יחידת הבקרה שמקבלת את הOp והFunc (פשוט לא מתייחסת לקו זה אם הפקודה אינה מסוג R-type) והיא מוציאה קווי בקרה מתאימים לאופן הפקודה שהתקבלה. לדוגמא, אם התקבלה פקודת חיבור נצטרך להוציא קווים מתאימים לALUSrc, ALUctl, RegWrite וכו'.

Execute

שלב הביצוע, כאן אנחנו מבצעים פקודות לזיכרון כמו חישוב כתובת או ביצוע פעולה מסוימת. זה נעשה באמצעות פקודות אריתמטיות שונות שנעשות ברכיב הALU.

כאמור עבור המעבד single-cycle, בשלב הביצוע מבוצעת גם חישוב הכתובת PC הבאה ופעולת הBranch. בנוסף כאשר עוברים למעבד Pipelined, נראה כי פקודת הbranch מביאה איתי control hazard, המעבד לא יודע מה הפקודה הבאה לבצע עבורה fetch מפני שהחלטת הbranch עוד לא בוצעה בזמן שהפקודה הבאה בוצעה לה fetch. דרך אחת לפתור זאת היא ע"י stall אבל זה יגרום להורדה ביעילות המערכת. דרך אחרת היא לחזות אם פקודת הbranch צריכה לקרות או לא ולבצע את הפקודות בהתאם לחיזוי. ברגע שהחלטת הbranch ידועה, ניתן לבצע flush ולזרוק את הפקודות אם החיזוי שגוי. זה יגרום לקצת שיפור אבל עדיין ביצוע flush להרבה פקודות כאשר מבצעים branch, מוריד את יעילות המערכת.

דרך נוספת והיא הדרך שבחרנו שבה אפשר להוריד את הבזבוז סייקלים של פקודות מבוזבזות במקרה של חיזוי שגוי היא בכך שנבצע את החלטת הbranch בשלב decode ביחד עם חישוב הכתובת PC הבאה. ביצוע ההחלטה היא בעצם לבצע השוואה בין שני ערכי רגיסטר. אז בכך שהזזנו את ההשוואה וחישוב הכתובת PC הבאה לשלב אחד קודם, ייעלנו את ביצועי המערכת.

בשלב הביצוע בנוסף אנחנו בודקים האם ישנו צורך לבצע forwarding הנועד לפתור בעיות של data dependencies עבור פקודות R-type וLW/SW.

Data Memory

מודול זה אחראי על הכתיבה והקריאה מתוכן הData Memory שזה זיכרון הRAM של המערכת שלנו. אנחנו במשימה השתמשנו בגודל RAM של 2^{12} .

Write Back

מודול זה אחראי על ניהול החזרת המידע בסוף הpipeline והכתיבה שלו לזיכרון. קיימים הוראות שמבצעות שינוי ברגיסטרים כתוצאה מפעולות על רגיסטרים בALU וכתוצאה מפעולות מהזיכרון, לכן על מודול זה לנהל ולדעת איזה קו להחזיר ולכתוב אותו לרגיסטר.


Basic Timer

רכיב פריפריאלי זה אחראי על 2 מטרות.


(1) להיות רכיב חומרה פשוט שסופר על סמך עליות שעון. הוא מכיל רגיסטר בקרה שמכיל הגדרות שונות בהתאם להגדרות המשימה ורגיסטר BTCNT שהוא מייצג את ערך הספירה הנוכחי של הטיימר. כמו כן, קיים ברגיסטר הבקרה ערך BTIP שלפיו הרכיב מעלה דגל כאשר ערך רגיסטר הספירה מגיע לערך מתאים. ניתן להשתמש בדגל זה כדי להפריע לתוכנית הראשית של המיקרו בקר ולבצע ISR מתאים. מטרה זו שימושית למשימות הדורשות תזמון כמו אירועים תקופתיים או הפעלת פעולות במרווחי זמן ספציפיים.

(2) לייצר אות PWM באמצעות הטיימר הבסיסי הזה כך שהטיימר סופר ובאמצעות CCRx ניתן לשלוט על הזמן מחזור של האות ועל Duty Cycles שלו באמצעות רגיסטרים CCR0 ו CCR1 בהתאמה.

להלן דיאגרמת ה RTL כללית במודול זה –

 

איור 8 ה RTL של ה Basic Timer

 


איור 9 הכניסות והיציאות של הBasic Timer

Interrupt Controller


בפרויקט הוספנו תמיכה בפסיקו חיצוניות שבאות מפריפריות החומרה שהוספנו, כך שהם יהיו מתועדפות לפי הסדר הנתון בהגדרת המשימה. פסיקה מתבצעת כאשר אחד מרכיבי החומרה השונים מבקשים לבצע פסיקה אזי הם מעלים סיגנל בשם IRQ שמבקש לבצע פסיקה, כך שבפועל מתבצעת פסיקה רק אם גם הפסיקה הרלוונטית מאופשרת וגם לא קיימת פסיקה נוכחת.

פרוטוקול הכניסה לפסיקה הוא עזירת הPipeline וסיום הפקודות הנוטרות, נשים את הכתובת של הISR אליה נרצה לקפוץ על הBUS, נמצא במרחב הזיכרון את הכתובת בפועל אליה נרצה לקפוץ בעזרת $Mem[Type]$ ואז נבצע קפיצה. כמובן שגם נשלח ACK שאכן התקבל הINTR בצד המעבד.

להלן דיאגרמת הRTL כללית במודול זה –

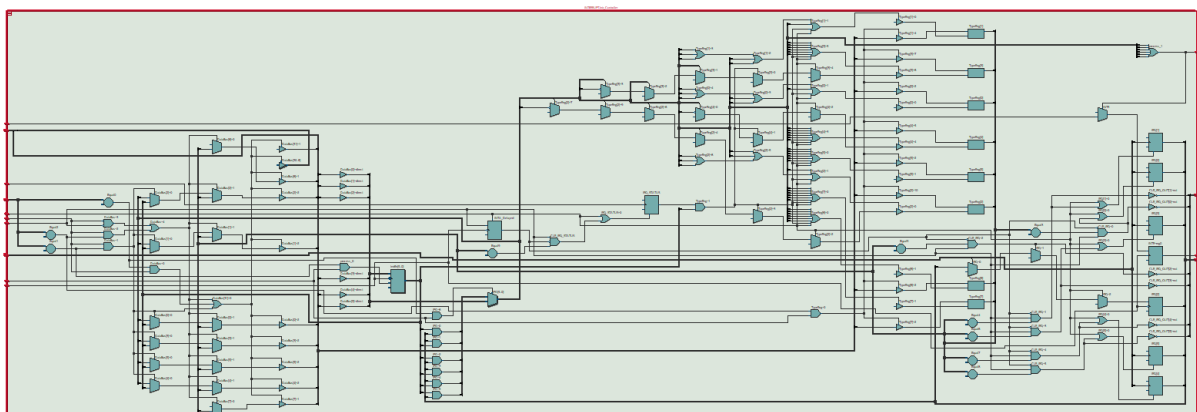

איור 10 הRTL של בקר הפסיקות

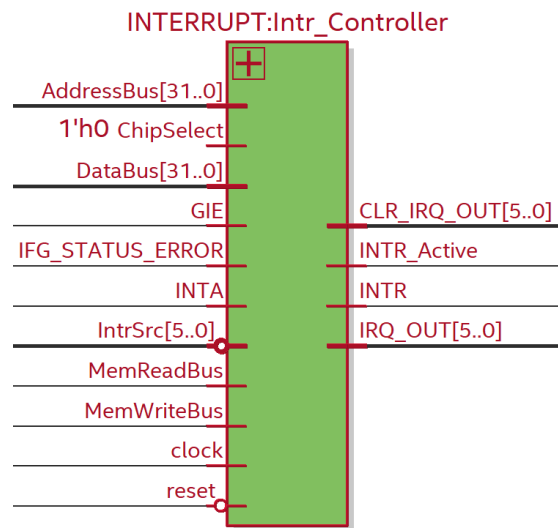


איור 11 הכניסות והיציאות של בקר הפסיקות

UART


בכדי להעביר מידע מהMCU אל רכיבים אחרים הוספנו את פריפריית UART שניתן באמצעותו להעביר מידע בין MCU לצד חיצוני באמצעות תקשורת UART ללא הפרעה למעבד, כך שבכל שליחה או קבלה כאשר הBUF מתמלא נבצע פסיקת שליחה או קבלה ובין הפסיקות המעבד יפעל באופן רציף.

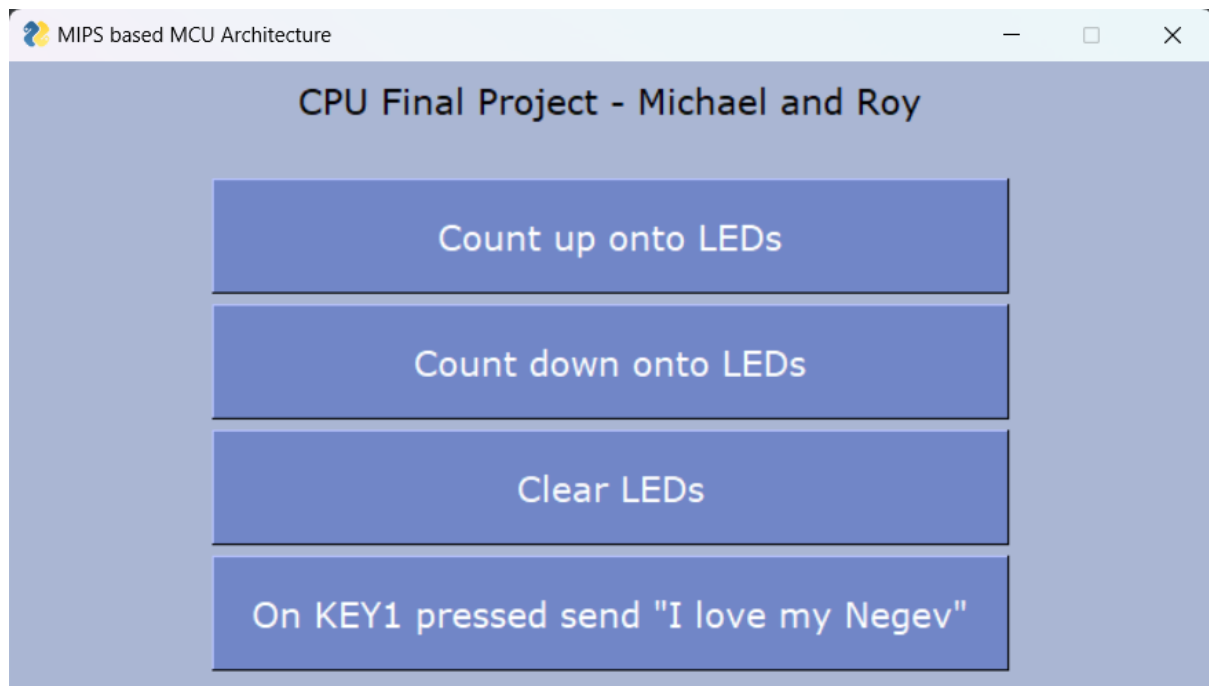בפרויקט ביצענו GUI שמכיל תפריט המבצע את הפעולות השונות, כך שקיים קוד אסמבלי מתאים שבמידה והתקבלה לחיצה אזי הוא מזהה איזה STATE נלחץ באמצעות התוכן שקיים בRXBUF ואז מבצע את הרוטינה המתאימה. להלן GUI –




איור 12 GUI של ממשק ה UART בצד המחשב

להלן דיאגרמת RTL כללית במודול זה –

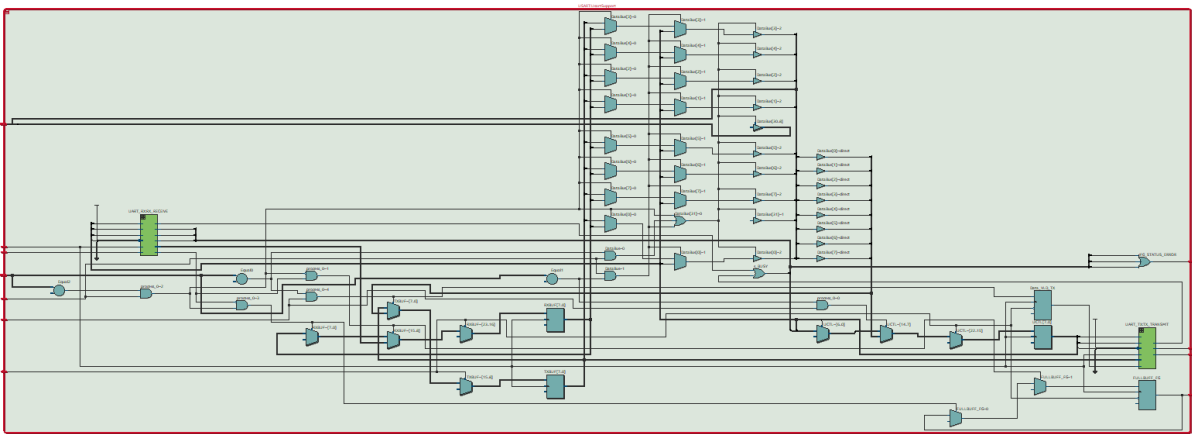

איור 13 הRTL של הUART

תיאור גרפי של המודול –

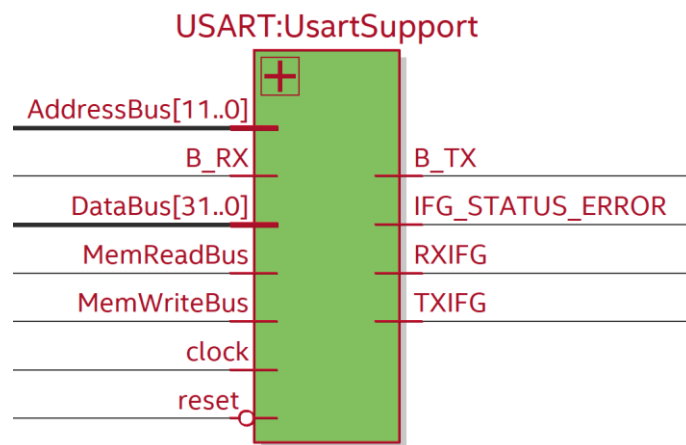


איור 14 הכניסות והיציאות של הUART


GPIO

בכדי להוסיף ממשק משתמש, הוספנו ממשק כניסות ויציאות לMCU שיכול להכיל כגון לדים, הקסות, כפתורים וכדומה. הכתיבה והקריאה מרכיבי הGPIO היא דרך הקווי הBUS המצורפים במערכת בהתאם לצורך. כמו כן, ממשק זה כמובן שיכול לתת פסיקות כמו לחיצה על כפתור שתוביל לISR שיבצע רוטינה כלשהי.

להלן דיאגרמת RTL כללית במודול זה –

 


איור 15 RTL של הGPIO

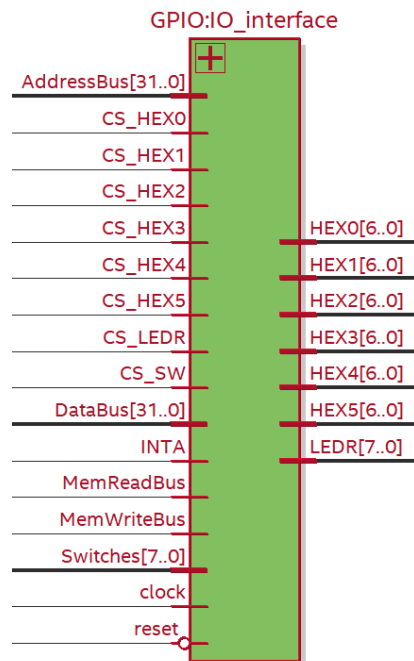


איור 16 הכניסות והיציאות של GPIO

נתיב קריטי

 הנתיב הקריטי הוא הנתיב הארוך ביותר של התפשטות הלוגיקה בתוך המעגל בדיגיטלי של עיצוב MCU שבנינו במהלך הפרויקט. הוא מייצג את הנתיב האיטי ביותר במערכת, כך שנצטרך לקבוע לפיו את תדר השעון המירבי שניתן להשיג עבור תכנון ה-MCU. להלן הנתיב הקריטי במערכת שלנו –



איור 17 הנתיב הקריטי המערכת בתצורת RTL

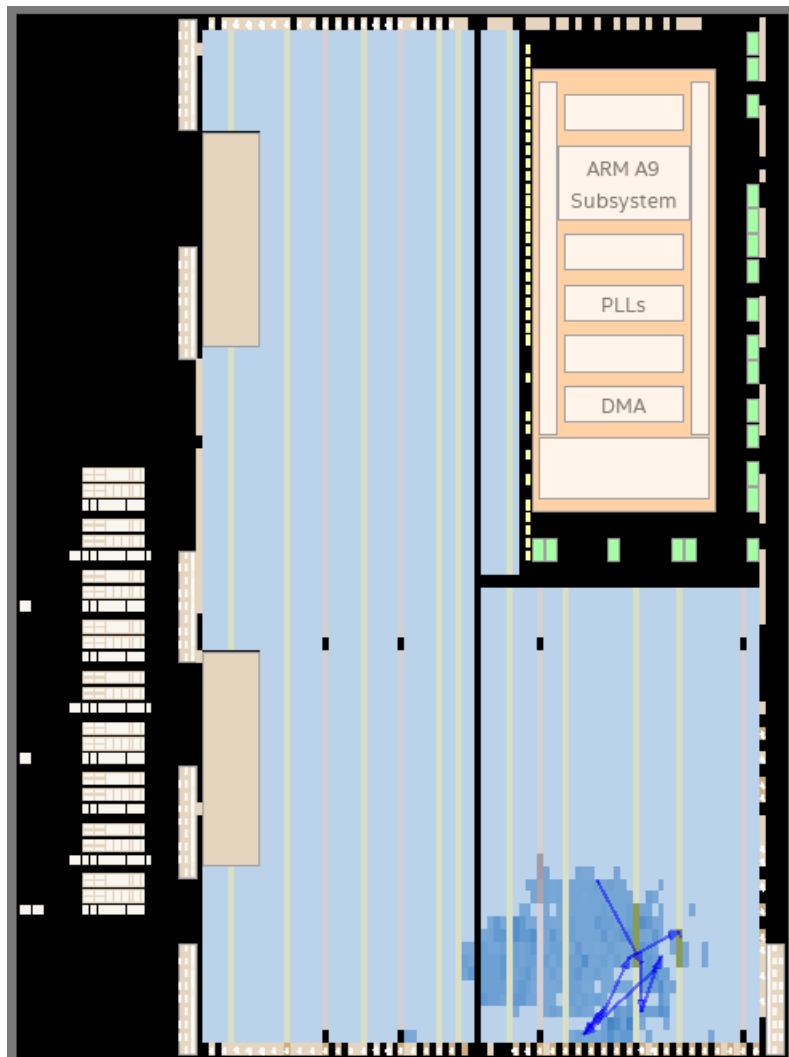

איור 18 הנתבי הקריטי על גבי פיסת הFPGA

להלן התדר המקסימלי שנקבע כתוצאה מהנתבי הקריטי –

Slow 1100mV 85C Model Fmax Summary				
<<Filter>>				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	32.71 MHz	32.71 MHz	clock	

איור 19 התדר המקסימלי במערכת


ניתן גם להוסיף PLL על מנת להגדיל את השעון וכך להביא לביצועים מהירים יותר, אך בעקבות הדרישות של הפרויקט שהתוכנית צריכה לפעול בזמנים שנמצאים בטווח מהירות התגובה של האדם האנושי, כך שהיא לא צריכה להיות מהירה. כמו כן גם לא נדרש לבצע חישובים מסובכים שעלולים לקחת הרבה זמן, אזי החלטנו להשאיר את תדר השעון כפי שהוא ללא PLL.

ניתוח תוצאות

בפרק זה נדון בתוצאות המערכת שלנו גם מבחינת ניתוח הזמנים, גם מבחינת סימולציות ותיעוד הגלים בFPGA באמצעות Signal Tap.


ניתוח גלים ב-Model SIM

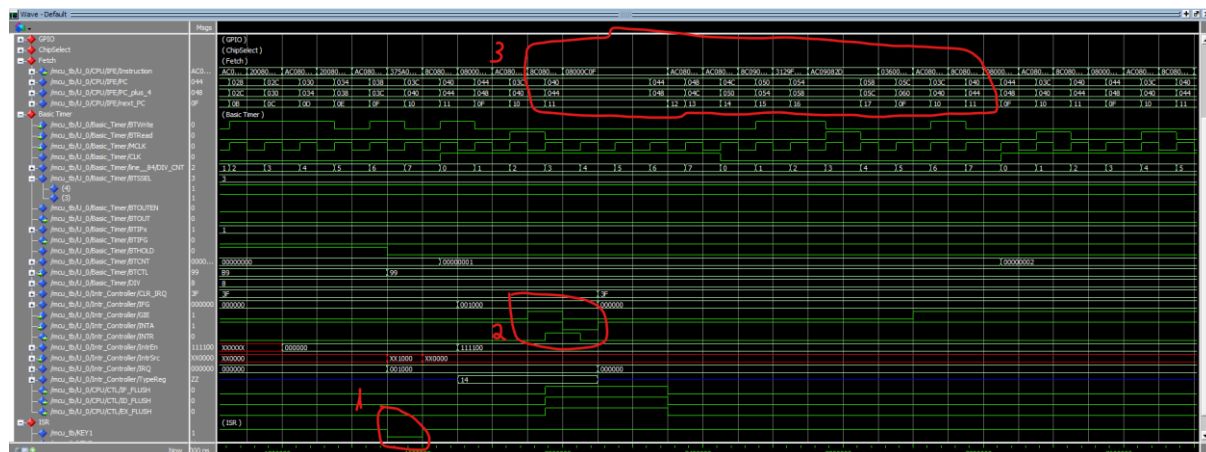בבדיקה זו נבצע בדיקה עם כמה מודולים כך שנראה שגם מתקיימת פסיקה כאשר נלחץ מקש KEY1 וגם מתקיימת פסיקה כאשר הטיימר מגיע לערך עבורו נבצע פסיקה. ביצענו סימולציה של לחיצה על המקש וקינפגנו בקוד האסמבלי את רגיסטר הבקרה של הטיימר כך שיעלה פסיקה עבור ספירה עד 2^3 . להלן תוצאות הגלים –



איור 20 ניתוח גלים מקרה 1 מודלסים

 ניתן לראות בעיגול 1 שמבצעת לחיצה על כפתור 1 כך שהערך יורד לנמוך. בעיגול 2 ניתן לראות את קבלת INTR מצד CPU עקב לחיצת הכפתור והאישור באמצעות INTA. בעיגול 3 ניתן לראות שהבקר אכן קופץ ויוצא מהלולאה האינסופית וממשיך לבצע את רוטינת השירות של פסיקה של הכפתור KEY1 ואז חוזר חזרה ללולאה האינסופית.



איור 21 ניתוח גלים מקרה 2 מודלסים

בעיגול 1 ניתן לראות את ערך המניה של ה-CNT מגיע לערך 7 כך שהוא מתקרב להגעה לפסיקה שעתידה להגיע ב-2³ ואכן בעיגול 2 ניתן לראות שהתקבל הערך 8 שאמור להביא פסיקה שאכן מתקיימת ויוצאת לפועל בעיגול 4. ניתן לראות שאכן התבצעה קפיצה בעיגול מספר 5 ל-ISR המתאים של הפסיקה של הטיימר.

כמו כן, בעיגול מספר 3 ניתן לראות שמניית CNT שאמורה להתבצע בחלוקה של 8, אכן סופרת 8 עליות שעון של השעון המרכזי וכל 8 עליות היא מבצעת היפוך ככה שהיא מתחלקת ב-8 כרצוי.

ניתוח גלים ב-Signal Tap

כעת נבצע בדיקה שהדברים עובדים כמצופה עם קוד האסמבלי המצורף בעבודה שהוא מטפל בפסיקות שונות של כל רכיבים הפרפילאיים, בין היתר גם במודול ה-UART.


בתור התחלה ביצענו לחיצה על כפתור 2 כאשר במהלך ה-ISR שלו נרצה לעדכן את הערך של HEX1 להיות ערך מניה כאשר מתחיל ב0.



איור 22 ניתוח גלים מקרה Signal Tap 1

ניתן לראות בעיגול 1 שאכן MCU הצליח לתפוס את הלחיצה ואכן העלה את רוטית הכניסה ל-INTR, כמו כן, ניתן לראות בעיגול מספר 3 שערך PC התעדכן להיות הערך של רוטית ה-ISR המתאימה. כמובן במהלך הרוטית העלנו את ערך HEX1 להיות 1 כתוצאה מערך המניה כאשר ניתן לראות זאת בעיגול 2.

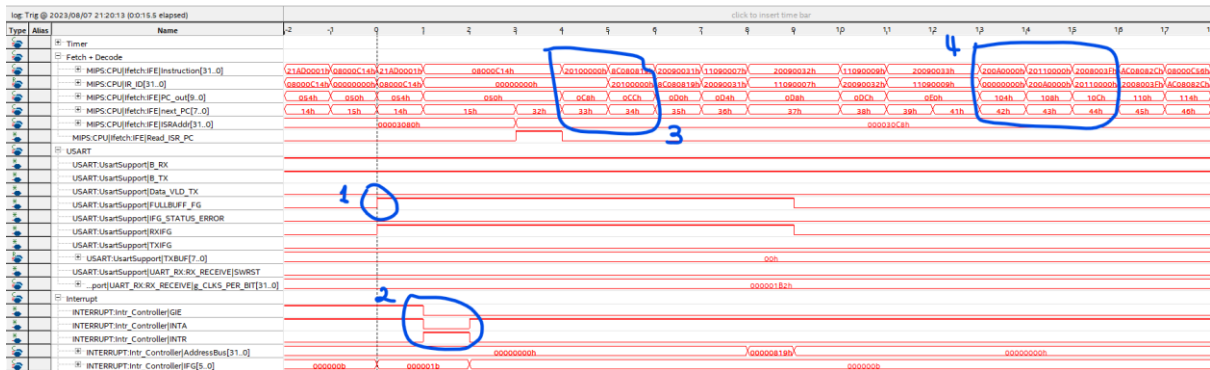כעת נבצע את הבדיקה של ה-UART במהלכה נלחץ על הכפתור הראשון ב-GUI המצורף, כלומר מניה למעלה בלדים ונצפה לקבל פסיקה כאשר הבאפר התמלא. להלן הגלים –




איור 23 ניתוח גלים מקרה Signal Tap 2

אז בעיגול אחד אנחנו רואים כי הבאפר התמלא ולכן הדגל שלו עלה ל-1 ולכן הפסיקה של RX גם כן עלתה ואז בעיגול 2 אכן רואים כי התקבלה פסיקה ובעיגול 3 רואים את הקפיצה לרוטית שירות של פסיקת RX ובעיגול 4 זה הקפיצה לפונקציה של המנייה מעלה של הלדים:

0x200a0000	addi \$t0,\$0,0x00000000	151:	addi \$t2, \$0, 0	# init timer
0x20110000	addi \$t7,\$0,0x00000000	152:	addi \$s1, \$0, 0	# 0 when count up (1 when down)
0x2008003f	addi \$t8,\$0,0x0000003f	153:	addi \$t0,\$0,0x3F	# BTIE is enabled
0xac08082c	sw \$t8,0x0000082c(\$0)	154:	sw \$t0,0x82C	
0x08000056	sw \$t8,0x000003158	155:	i	T.Pave=TSR


איור 24 קידוד הפקודות במARS

 בבדיקה הבאה, נבדוק את התקשורת חזרה למחשב, ולכן נראה מתי הסיגנל של DATA_VLD_TX עולה ל-1. האומר שמתחיל שידור חזרה. ואנו רואים בחץ שבבאפר של הTX יש את האות הראשונה של המילה שרוצים לכתוב. כלומר ה49h שזה האות I, כלומר הוא מוכן לשליחה.



איור 25 ניתוח מקרה 3 Signal Tap

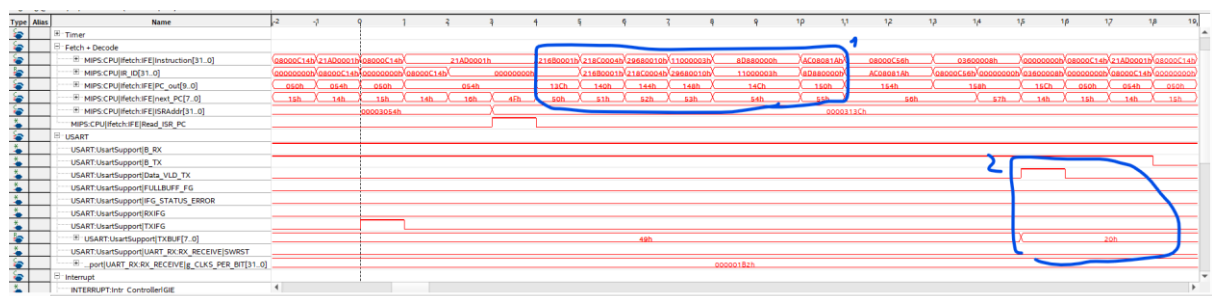במסך הבא, נדגום מתח IFG של הTX עולה ל-1 וניתן לראות שהוא נכנס לרוטינת שירות של פסיקת TX בעיגול 1 עבור השליחה של האות I ואז בעיגול 2 אנחנו רואים כמו במקרה הקודם עבור המידע הבא שרוצים לשלוח שבמקרה שלנו זה 20 הקסה כלומר האות I.



איור 26 ניתוח מקרה 4 Signal Tap